
Exercicis del tema 1

Versió 1 — Setembre de 2020 — Grup 2A

La ruta de dades monocicle

Estructura de la ruta de dades:

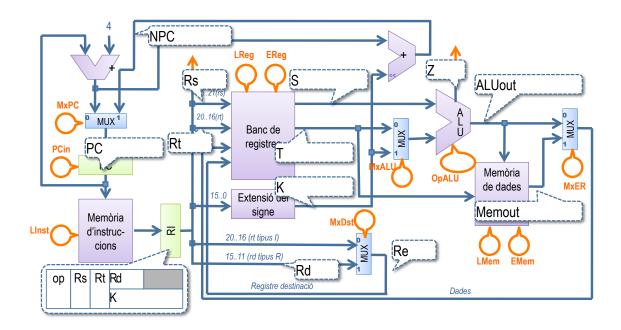

EXERCICI 1 Traceu els 6 cicles necessaris per a executar un codi. Vegeu el codi en assemblador i l'estat inicial de la memòria:

.data 2000				
a:	.word	25		
b:	.word	15		
c:	.word	0		
.te	xt 400	0.0		
la	\$t0,a			
lw	\$t1,0	(\$t0)		
add	i \$t1,	,\$t1,-1		
lw	\$t2,4	(\$t0)		
add	\$t1,5	\$t1 , \$t2		
C 7.7	\$t1,8	(0 . 0)		

2000	25
2004	15
2008	0


4000	ori	0	8	2000	
4004	lw	8	9	0	
4008	addi	9	9	-1	
4012	lw	8	10	4	
4016	add	9	10	9	
4020	sw	8	9	8	

EXERCICI 2 Vegeu el codi en assemblador i l'estat inicial de la memòria:

Féu la traça de l'execució en la ruta de dades. El valor inicial dels registres és 0, llevat de \$t0 = 0x80000000 i de \$a0. Considereu dos casos

- \$a0 = +2 (4 cicles)
- \$a0 = -1 (5 cicles)

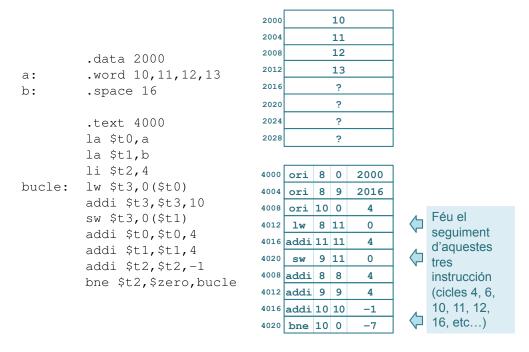EXERCICI 3 Vegeu el codi en assemblador que llig un vector *a* de quatre components i les escriu en el vector *b* després de sumar-li 10.



Heu de fer la traça de l'execució d'aquest codi. Dels 31 cicles necessaris, representeu només els 12 en què la ruta de dades processa les instruccions lw, sw i bne.